



OCTUBRE ROBÓTICO







¿Qué es Reset?

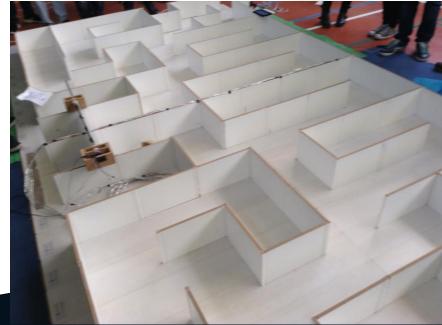- Robótica, electrónica e informática
- Impresión 3D
- Cybertech







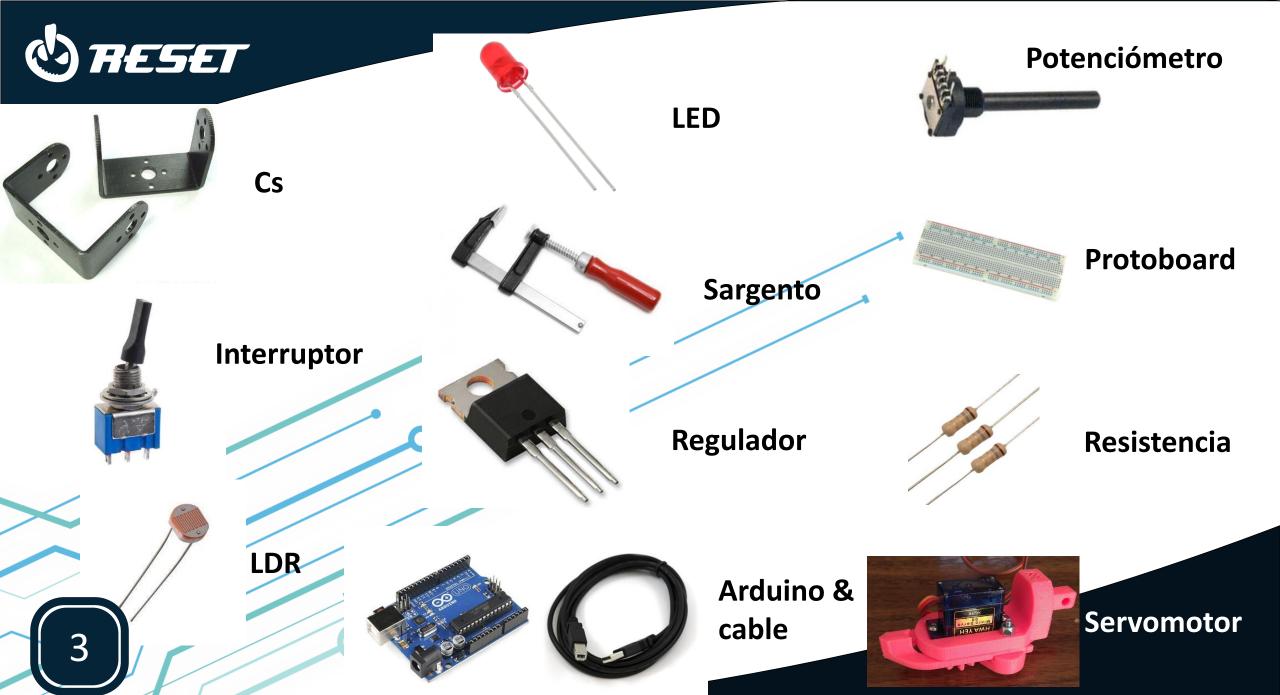








ARDUINO UNO

Pin de

LED del Pin 13


Pines de Entrada y Salida digitales

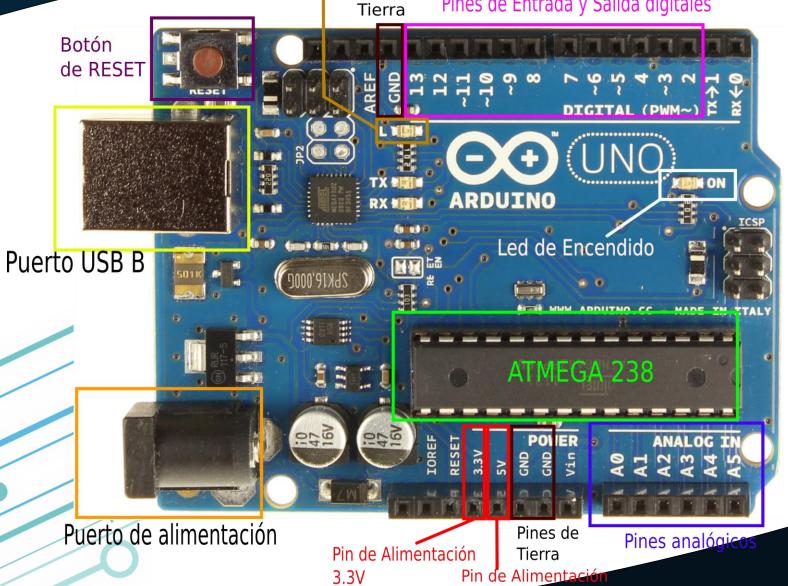


5




IDE ARDUINO

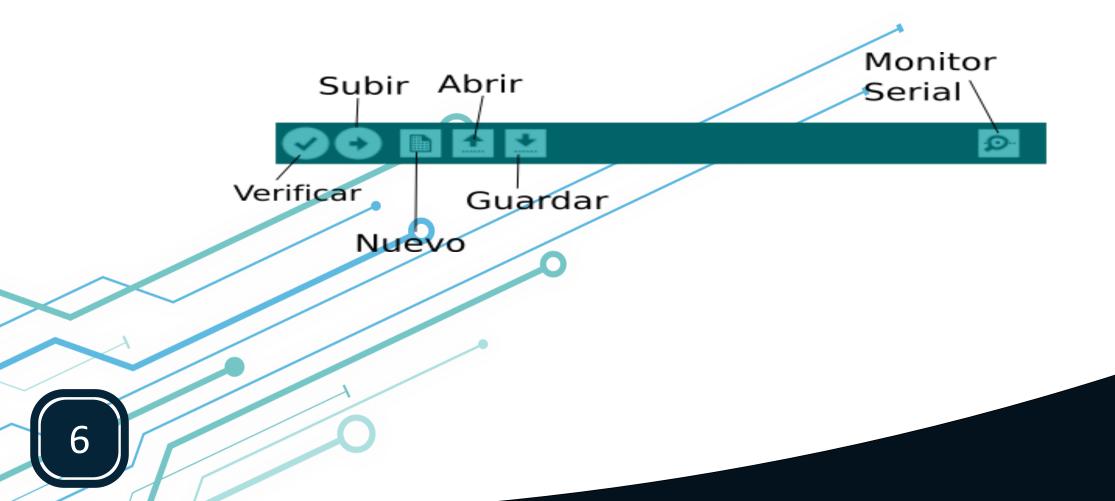



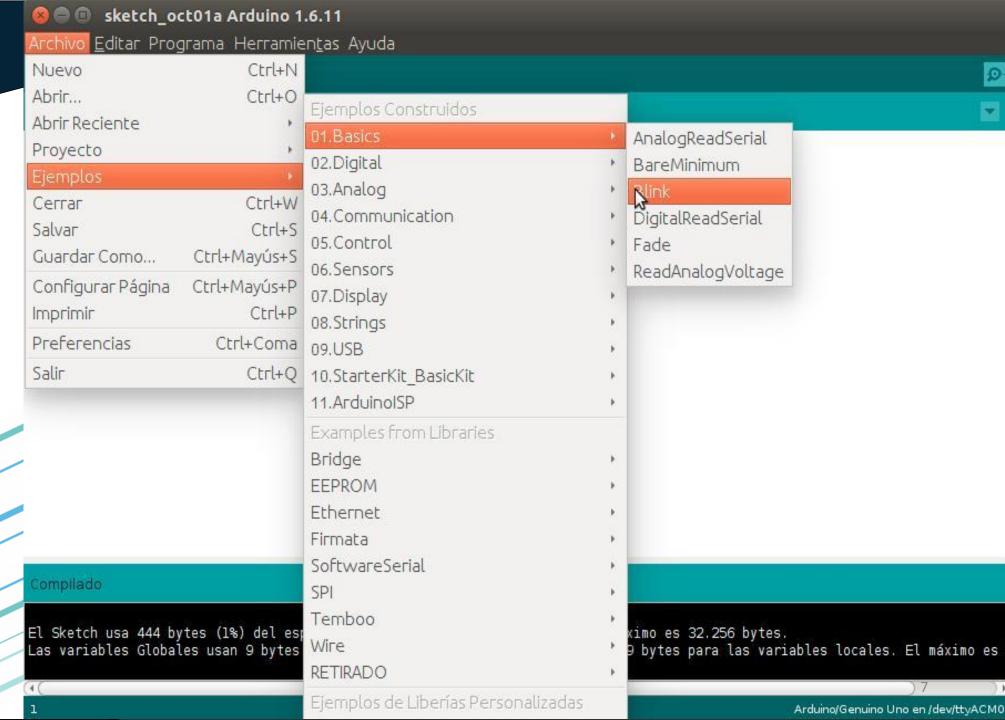



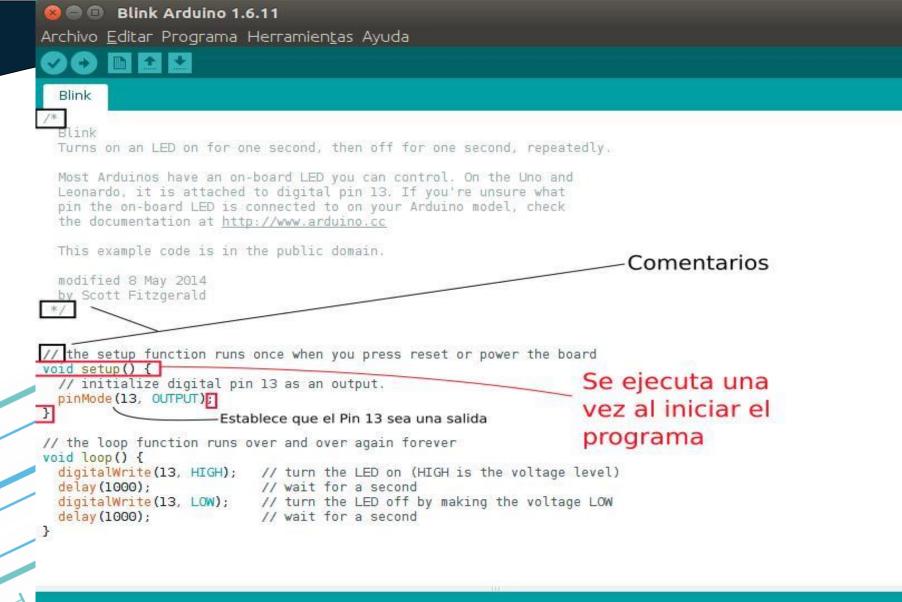




```
Blink
                      Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
                      Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
                      Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
                      pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
                      the documentation at <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a>
                      This example code is in the public domain.
                      modified 8 May 2014
                      by Scott Fitzgerald
                    // the setup function runs once when you press reset or power the board
                     void setup() {
                      // initialize digital pin 13 as an output.
                      pinMode(13, OUTPUT);
                     // the loop function runs over and over again forever
Sube el voltaje
del pin 13 a 5V
                     _digitalWrite(13, HIGH);
                                                // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
                      delay (1000);---
                                                // wait for a second
                      -digitalWrite(13,)LOW);
                                                // turn the LED off by making the voltage LOW
Baja el voltaje ___ delay (1000);
                                                // wait for a second
del pin 13 a 0V 🛂
                                                          Se ejecuta eternamente
                          Espera 1000 ms
                                                          Una vez tras otra
```

Blink Arduino 1.6.11

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda




10

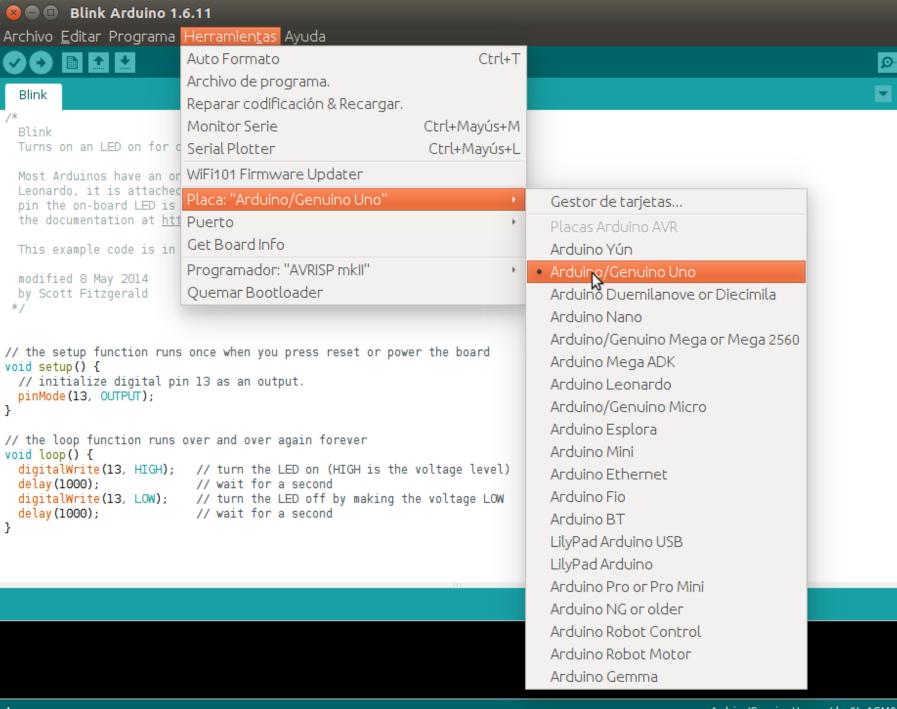





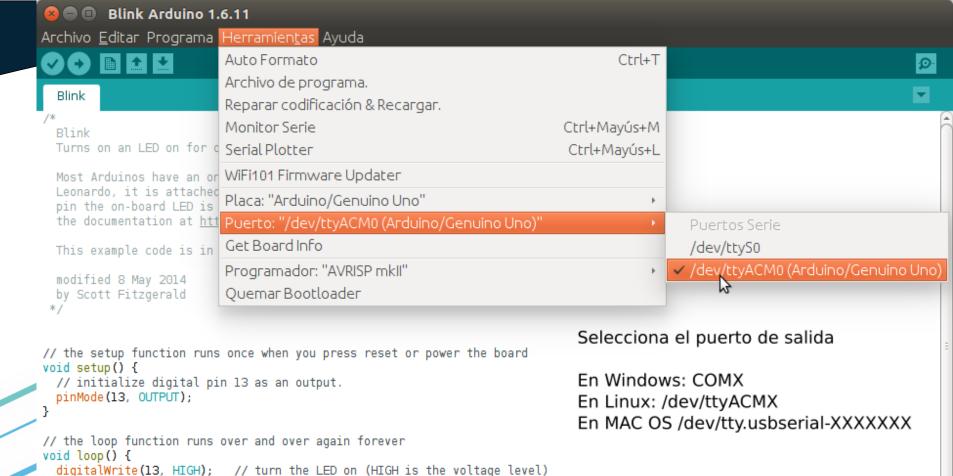


delay (1000);


delay (1000);

// wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW // wait for a second




REGULADOR

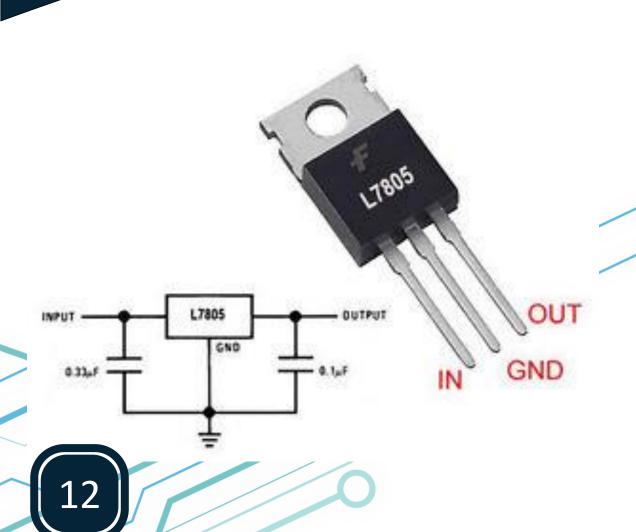

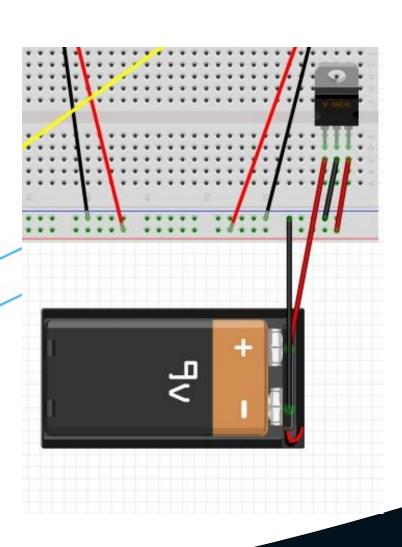



SENSORES Y ACTUADORES

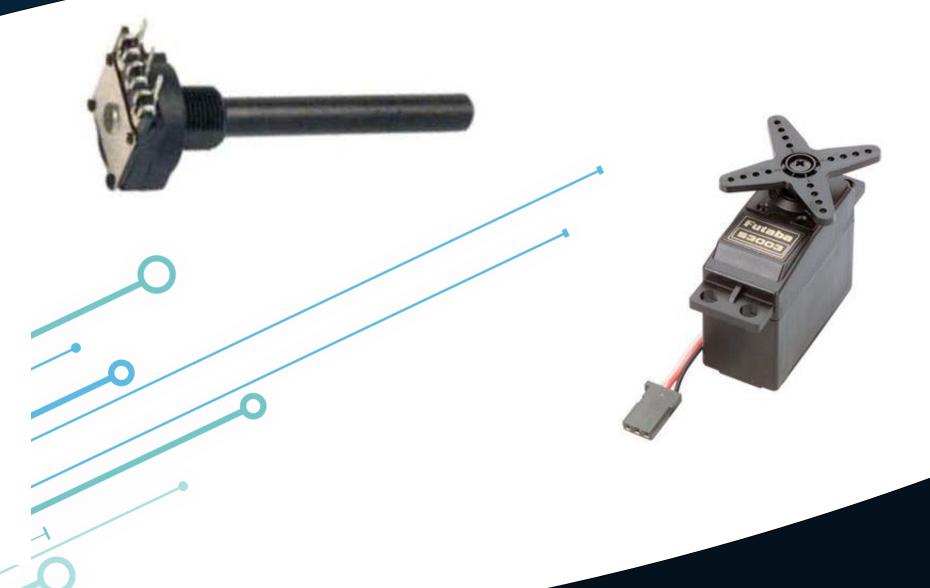






- **DIGITAL**: Solo podemos generar salidas de 0 o 5v
- **PWM**: Creamos un tren de pulsos para variar la tensión media. Se usa para señales analógicas


Pulse Width Modulation Duty Cycles

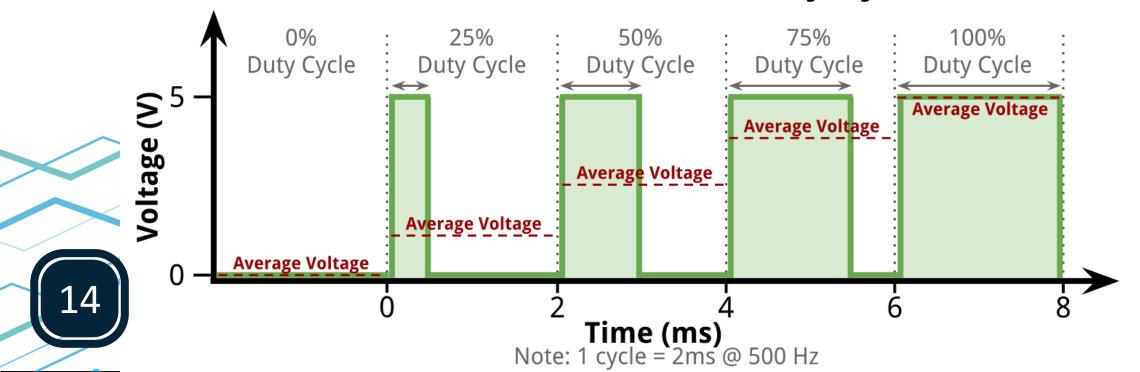



PROTOBOARD

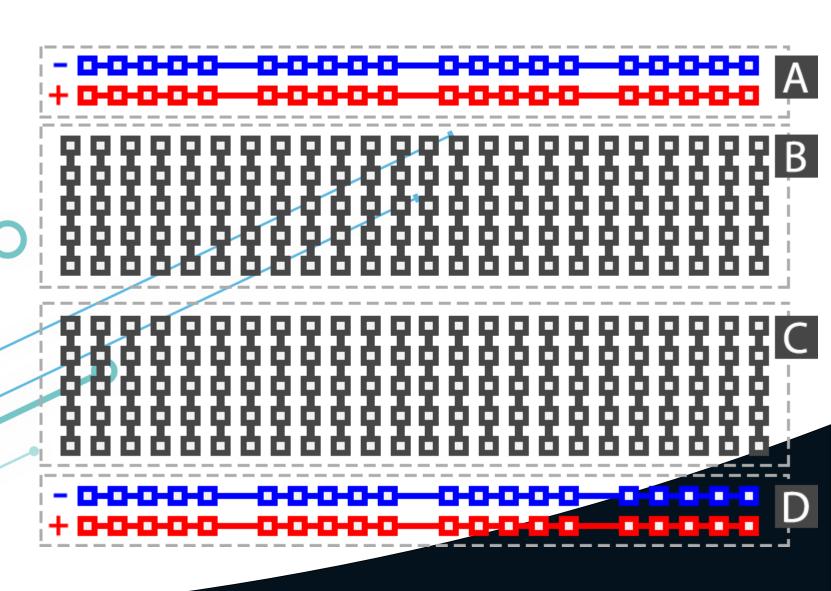
- A y D están unidos horizontalmente.
- B y C están unidos verticalmente.





SERVOMOTOR

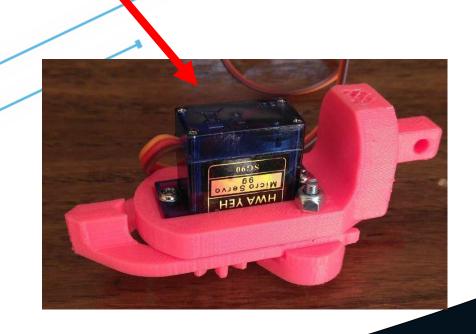- Gira en el rango de 0º a 180º
- Se mueve a velocidad constante
- Tiene tres entradas: una negativa otra positiva y otra de control
- El pin de control se puede conectar a cualquier pin del Arduino.




SERVO






MONTAJE SERVO

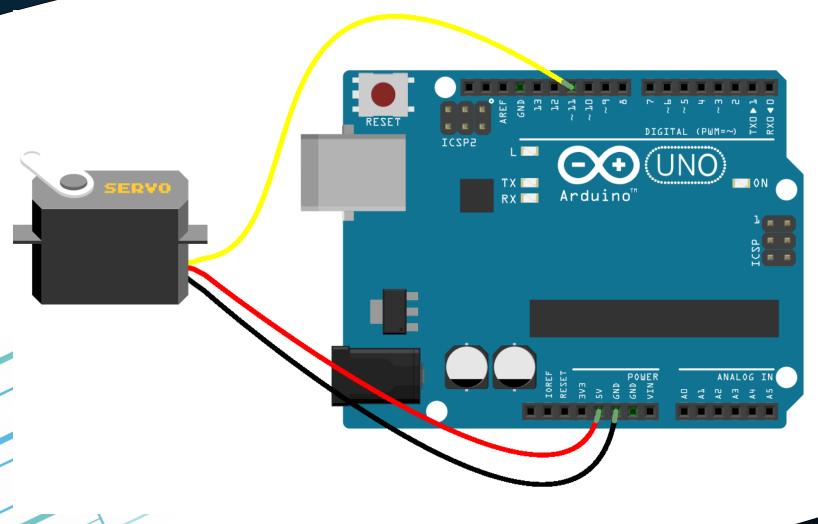






POTENCIÓMETRO

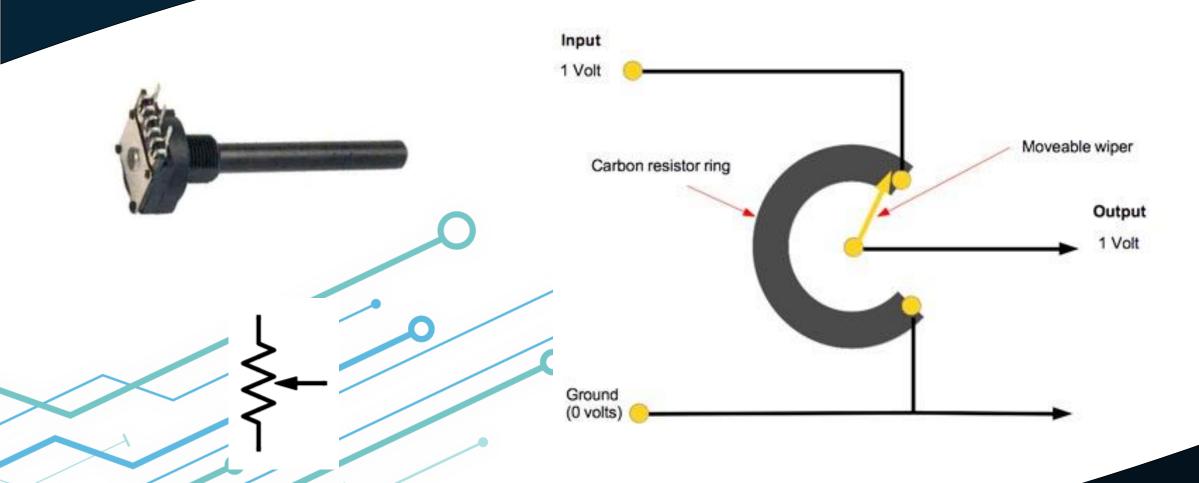



MONTAJE POTENCIÓMETRO

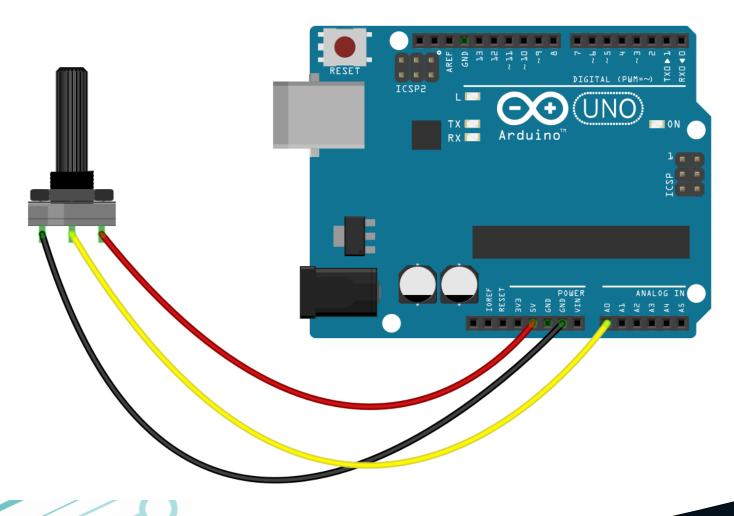






CONTROL DE SERVO CON POTENCIÓMETRO

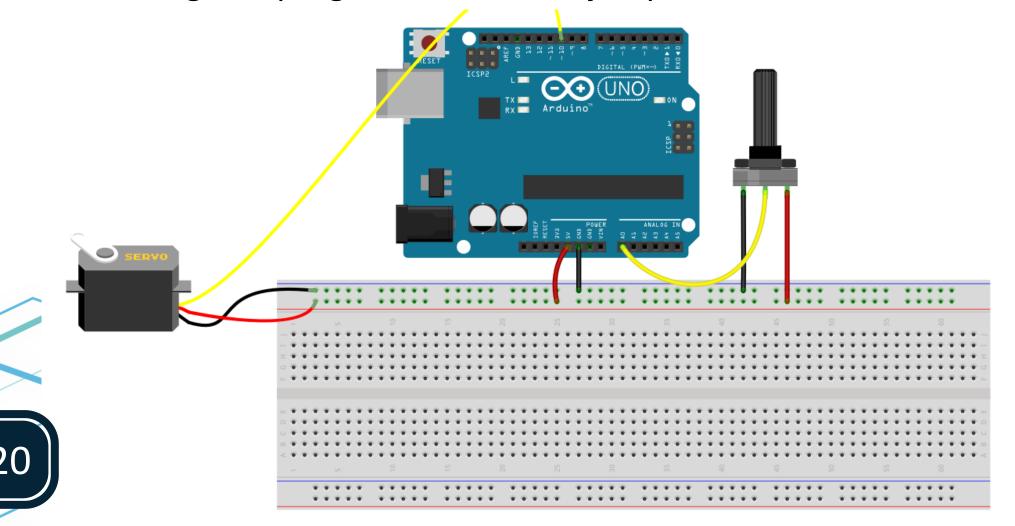Cargar el programa: Archivo/Ejemplos/Servo/Knob








- Es una resistencia dependiente de la intensidad luminosa
- A más luminosidad menos resistencia






DIYISOR DE TENSIÓN

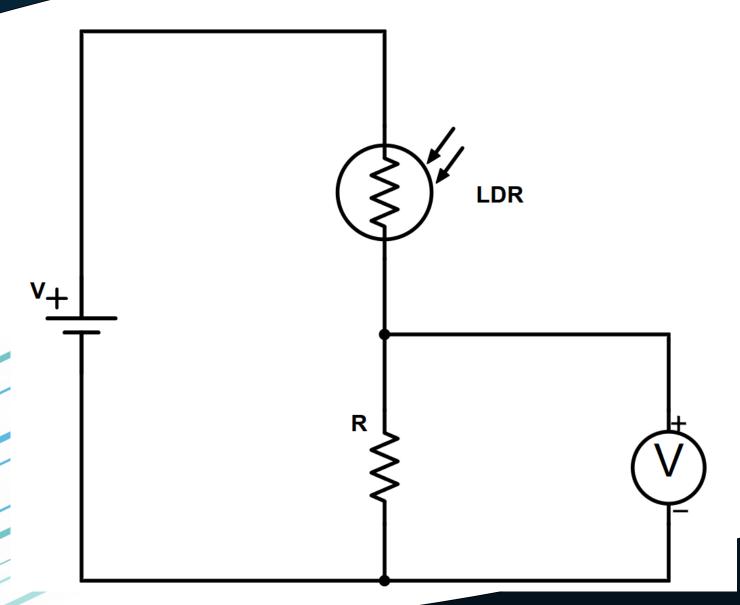




DIYISOR DE TENSIÓN

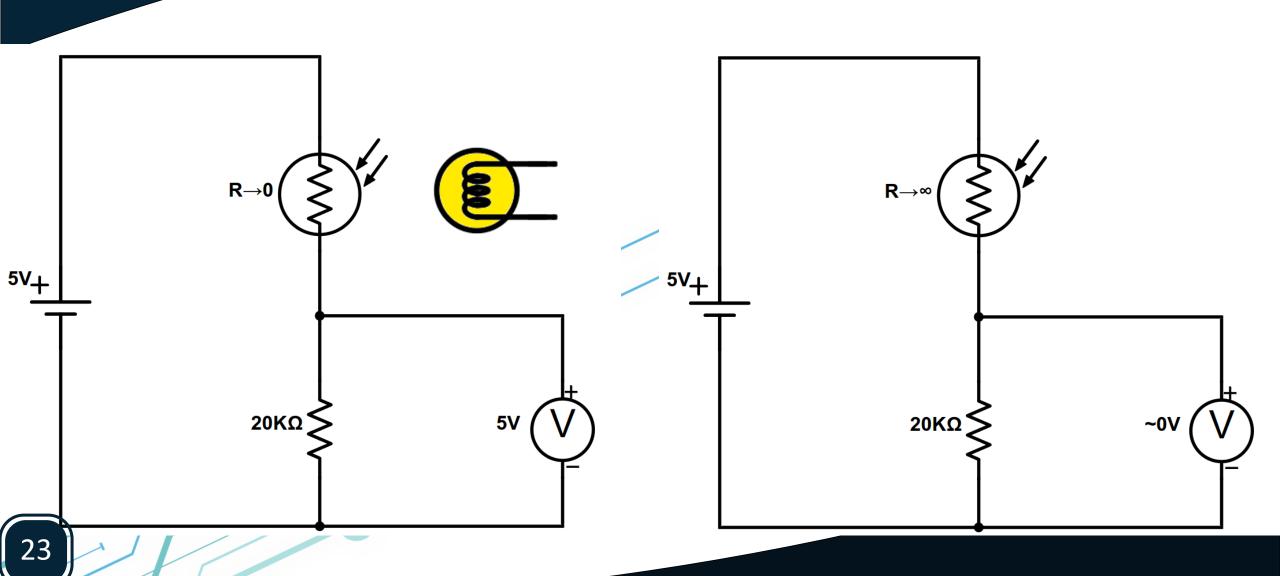



MONTAJE UDR

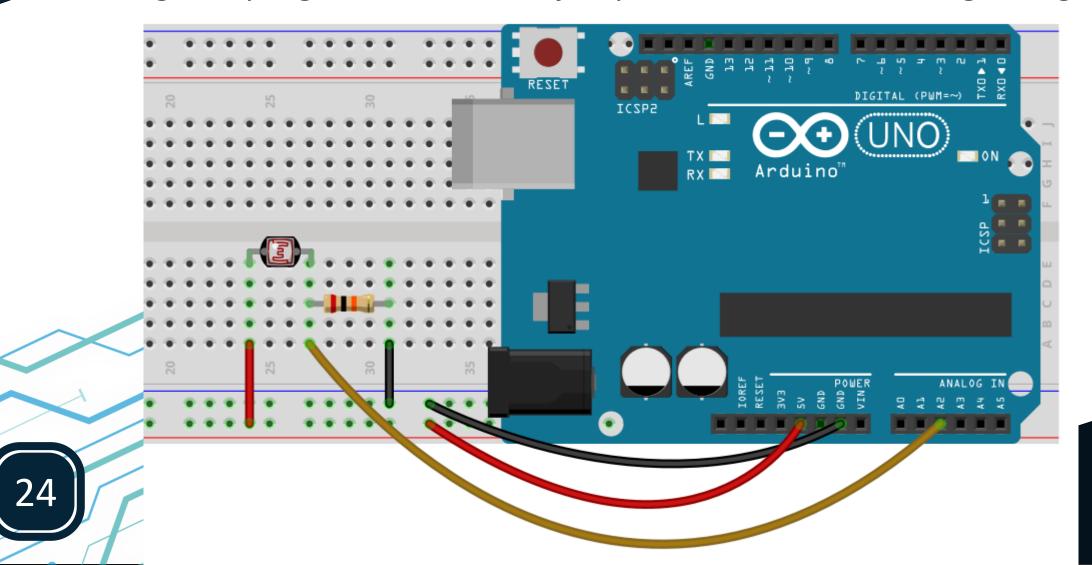Cargar el programa: Archivo/Ejemplos/Basics/ReadAnalogVoltage







- Hay que conectar una resistencia en serie para no dañarlo
- La pata corta se conecta a tierra
- El negativo tiene una muesca en la cabeza






26

MONTAJE LED

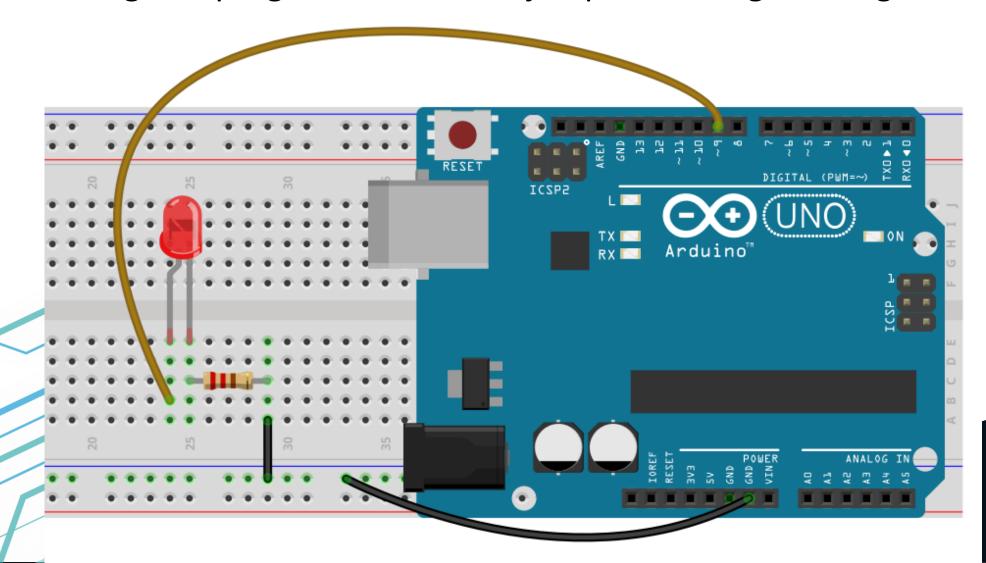
Cargar el programa: Archivo/Ejemplos/Analogs/Fading






INTERRUPTOR

Montaje Pull-Down

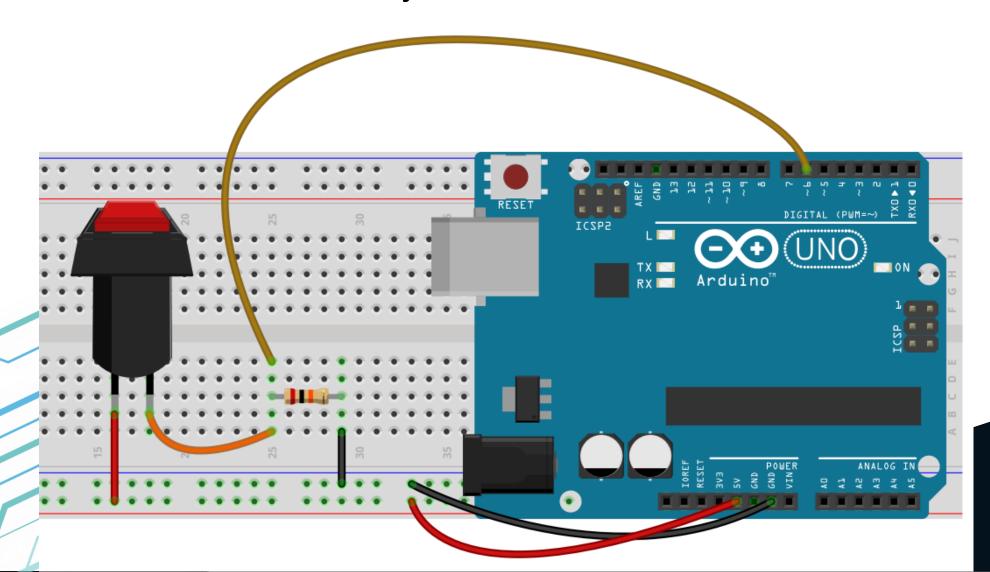



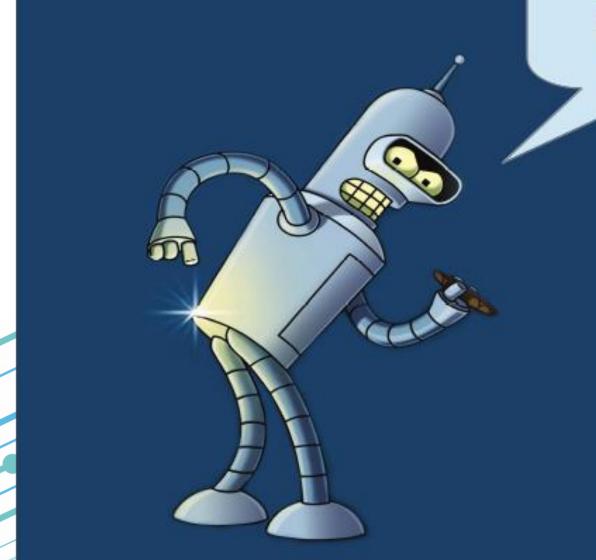Y ahora...
¡¡¡Sensorizad mi
brillante culo
metálico!!!







- 1. Crear un programa en que se encienda el LED mediante el interruptor.
- 2. Crear un programa en el que el LED se ilumine más cuanta menos luz haya.
- 3. Crear un programa en el que el interruptor decida si el servo se controla con la luz del ambiente o el potenciómetro.
- 4. Crear un programa en el que el interruptor conecte la LDR a la que ilumina el LED y que al quitar el LED la garra desconecte el interruptor.
- 5. FREESTYLE!!!



iMUCHAS GRACIAS POR ASISTIR! NOS YEMOS POR LA ETSII





MANDA





